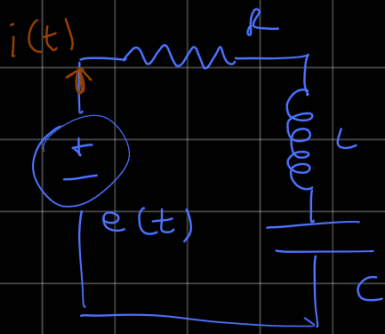


Cosa succede se i componenti non sono **ISOFREQUENZIALI** o quando i generatori possiedono molteplici valori di ω ?

ESEMPIO:




$$e(t) = E_0 + E_1 \cos(\omega_1 t + \varphi_1) + E_2 \cos(\omega_2 t + \varphi_2)$$

Questo è uno sviluppo in serie di Fourier!


Quanto vale $i(t)$?

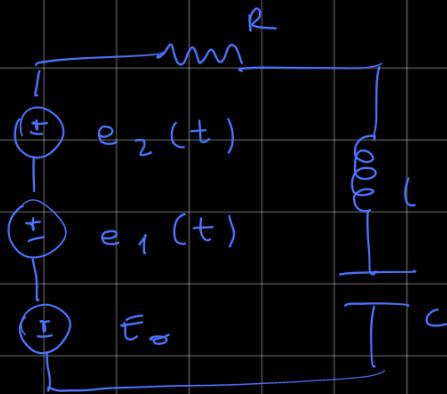Posso immaginare che il circuito sia alimentato da tre generatori




Posso studiare questo circuito con la **SOVRAPPOSIZIONE DEGLI EFFETTI**

E_0)

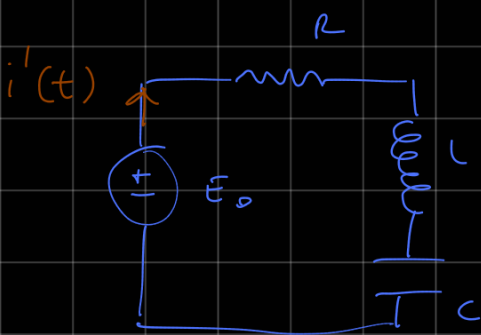

↳ corto circuito
↳ circuito aperto

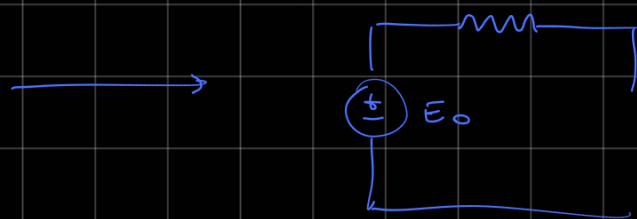

$$\rightarrow i'(t) = 0$$

